FEN BİLİMLERİ

Bu içerik, öğrencilerin yazılı öncesi çalışmaları amacıyla Karemux tarafından hazırlanmıştır. Resmî sınav değildir. Doğru seçeneği işaretleyiniz; cevap anahtarı son sayfadadır.

1. Basit bir elektrik devresinin çalışması için hangisi gereklidir?

A) Pil, ampul ve iletken kablo

B) Yalnızca pil

C) Yalnızca ampul

D) Yalnızca kablo

2. Devreyi açıp kapatan devre elemanı hangisidir?

A) Anahtar

B) Pil

C) Kablo

D) Ampul

3. Aşağıdakilerden hangisi elektriği iyi iletir?

A) Plastik

B) Bakır tel

C) Tahta

D) Lastik

4. Aşağıdakilerden hangisi yalıtkandır?

A) Alüminyum

B) Demir

C) Bakır

D) Plastik

5. Devrede ampul yanmıyorsa nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Pilin dolu olması

B) Kablonun bakır olması

C) Anahtarın kapalı olması

D) Devrenin açık olması

6. Pilin işlevi nedir?

A) Işık yaymak

B) Isı yalıtmak

C) Elektrik enerjisi sağlamak

D) Devreyi kesmek

7. Ampulün görevi nedir?

A) Elektrik enerjisini ışığa dönüştürmek

B) Devreyi açmak

C) Enerji üretmek

D) Akımı iletmek

8. Bilim şenliğinde ürün sunarken ne yapılmalıdır?

A) Ürünü saklamak

B) Sessiz kalmak

C) Anlaşılır ve etkili anlatmak

D) Hızla geçmek

9. Elektrik tasarrufu için ne yapılabilir?

A) Tüm ışıkları açık bırakmak

B) Cihazları sürekli çalıştırmak

C) Hiçbir şey

D) Kullanılmayan ışıkları kapatmak

10. Elektrikli cihazlarla ilgili hangisi doğrudur?

A) Prizlere çivi sokulur

B) Islak elle prize dokunulmaz

C) Cihazlar suya batırılır

D) Çıplak kablo tutulur

ÇÖZÜMLER

1. **Doğru cevap: A) Pil, ampul ve iletken kablo**

Kapalı bir devre gerekir.

2. **Doğru cevap: A) Anahtar**

Anahtar devreyi kontrol eder.

3. **Doğru cevap: B) Bakır tel**

Metaller iletkendir.

4. **Doğru cevap: D) Plastik**

Plastik yalıtkandır.

5. **Doğru cevap: D) Devrenin açık olması**

Açık devrede akım geçmez.

6. **Doğru cevap: C) Elektrik enerjisi sağlamak**

Pil enerji kaynağıdır.

7. **Doğru cevap: A) Elektrik enerjisini ışığa dönüştürmek**

Ampul ışık verir.

8. **Doğru cevap: C) Anlaşılır ve etkili anlatmak**

Etkili sunum gerekir.

9. **Doğru cevap: D) Kullanılmayan ışıkları kapatmak**

Gereksiz kullanım azaltılır.

10. **Doğru cevap: B) Islak elle prize dokunulmaz**

Güvenlik kuralıdır.