FEN BİLİMLERİ

Bu içerik, öğrencilerin yazılı öncesi çalışmaları amacıyla Karemux tarafından hazırlanmıştır. Resmî sınav değildir. Doğru seçeneği işaretleyiniz; cevap anahtarı son sayfadadır.

1. Devre şemalarında ampulü hangisi gösterir?

A) Çember içinde çarpı

B) Kare

C) Düz çizgi

D) Uzun-kısa çizgi

2. Devre şemasında pil sembolü nasıldır?

A) Üçgen

B) Kare

C) Uzun ve kısa paralel çizgiler

D) Çember

3. Devreye pil eklenirse ampul parlaklığı nasıl değişir?

A) Söner

B) Değişmez

C) Azalır

D) Artar

4. Seri bağlı devrede ampuller artarsa parlaklık nasıl değişir?

A) Artar

B) Azalır

C) Değişmez

D) Çok artar

5. Geri dönüşümü mümkün olan atık hangisidir?

A) Yemek artığı yağı

B) Cam şişe

C) Kullanılmış mendil

D) Pil artığı çöpe

6. Geri dönüşümün faydası nedir?

A) Doğal kaynakları korur

B) Çöpü artırır

C) Kirliliği artırır

D) Enerji israfı

7. Evsel atıklar için doğru davranış hangisidir?

A) Yakmak

B) Türlerine göre ayırmak

C) Dereye atmak

D) Doğaya bırakmak

8. Ampul parlaklığını hangisi etkiler?

A) Ampulün rengi

B) Kablo uzunluğu yalnız

C) Odanın büyüklüğü

D) Pil sayısı

9. Devre elemanlarını sembollerle göstermenin yararı nedir?

A) Pil dolumu

B) Devreyi kolay ve ortak çizmek

C) Ampul yakmak

D) Süslemek

10. Pil atıkları nasıl atılmalıdır?

A) Pil toplama kutularına

B) Doğaya

C) Genel çöpe

D) Suya

ÇÖZÜMLER

1. **Doğru cevap: A) Çember içinde çarpı**

Ampul sembolü çember içinde çarpıdır.

2. **Doğru cevap: C) Uzun ve kısa paralel çizgiler**

Uzun çizgi artı kutuptur.

3. **Doğru cevap: D) Artar**

Daha çok enerji sağlanır.

4. **Doğru cevap: B) Azalır**

Akım azalır.

5. **Doğru cevap: B) Cam şişe**

Cam geri dönüştürülür.

6. **Doğru cevap: A) Doğal kaynakları korur**

Kaynaklar korunur.

7. **Doğru cevap: B) Türlerine göre ayırmak**

Ayrıştırma esastır.

8. **Doğru cevap: D) Pil sayısı**

Pil sayısı etkiler.

9. **Doğru cevap: B) Devreyi kolay ve ortak çizmek**

Ortak dil sağlar.

10. **Doğru cevap: A) Pil toplama kutularına**

Piller çevreye zararlıdır.